

EXPERIMENTO 2: USANDO UM BOTÃO

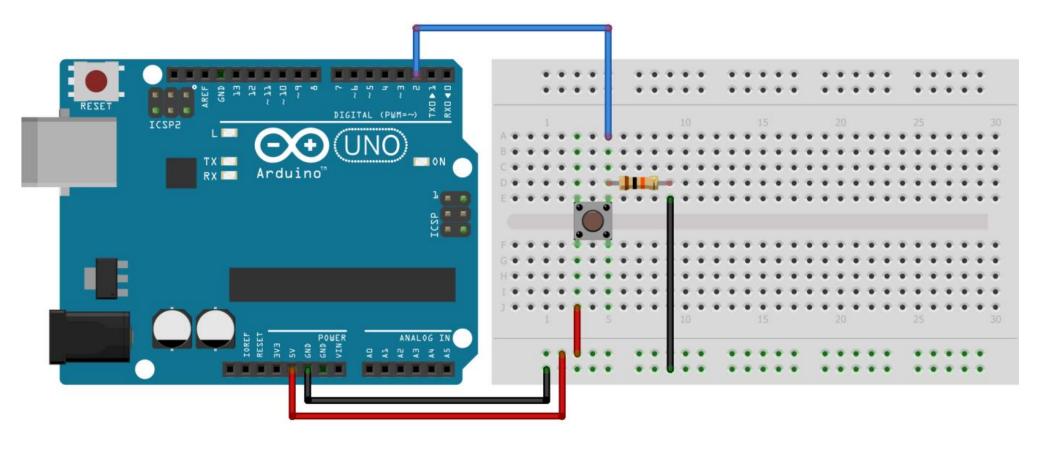

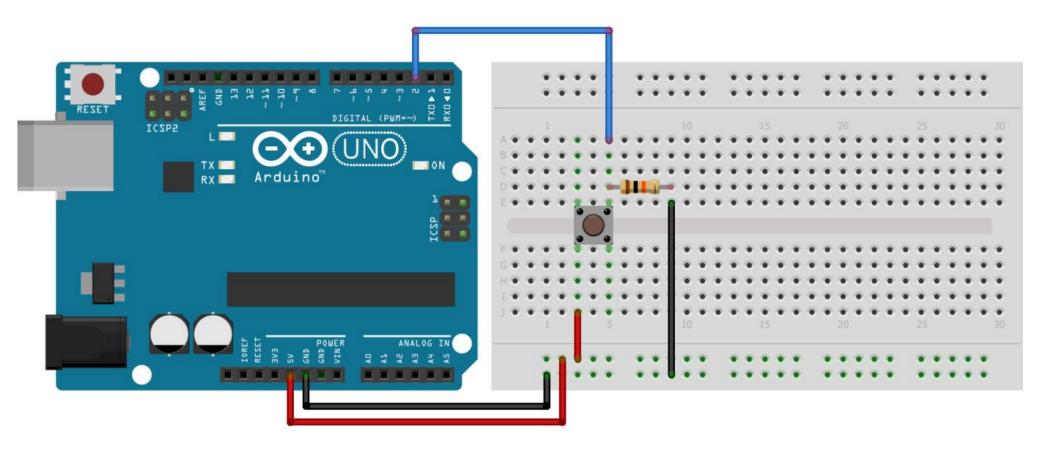




EXPERIMENTO 3: USANDO UM BOTÃO COM MEMÓRIA








EXPERIMENTO 5: LED COM EFEITO FADING

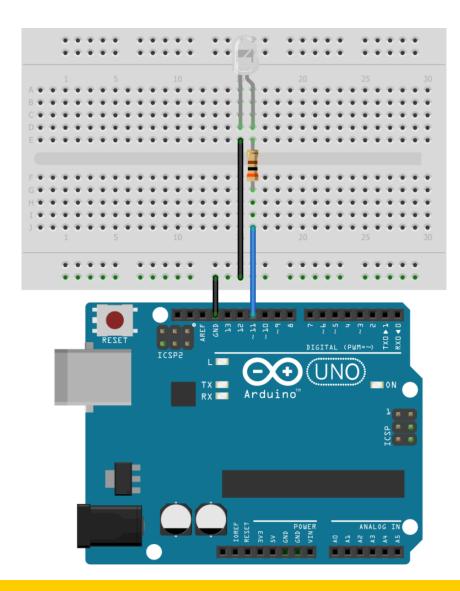






EXPERIMENTO 6: CRIANDO UM DIMMER

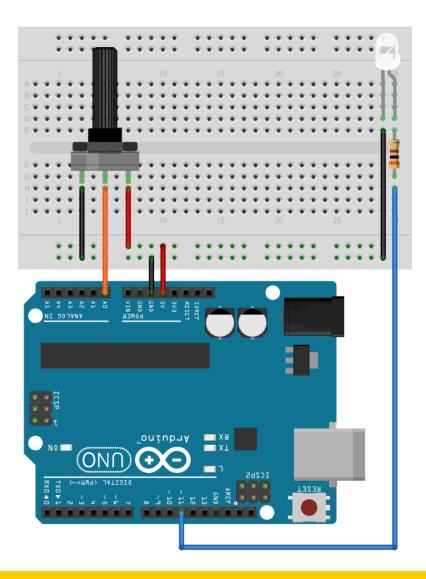






EXPERIMENTO 8: USANDO O DISPLAY LCD

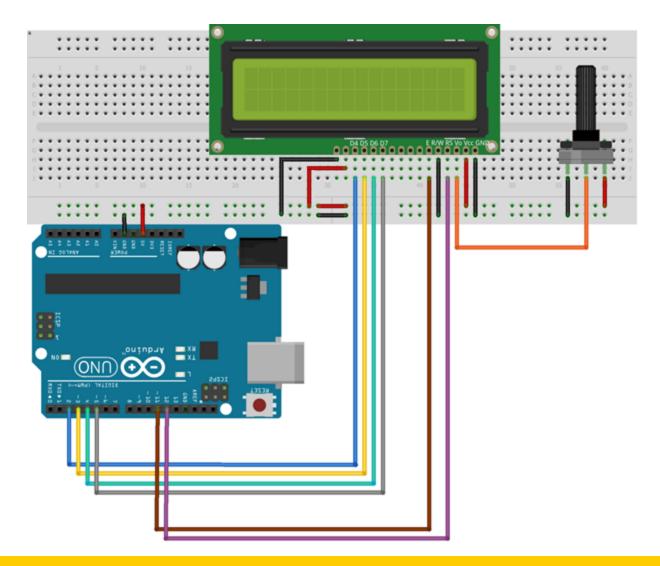






EXPERIMENTO 9: ALARME DE TEMPERATURA

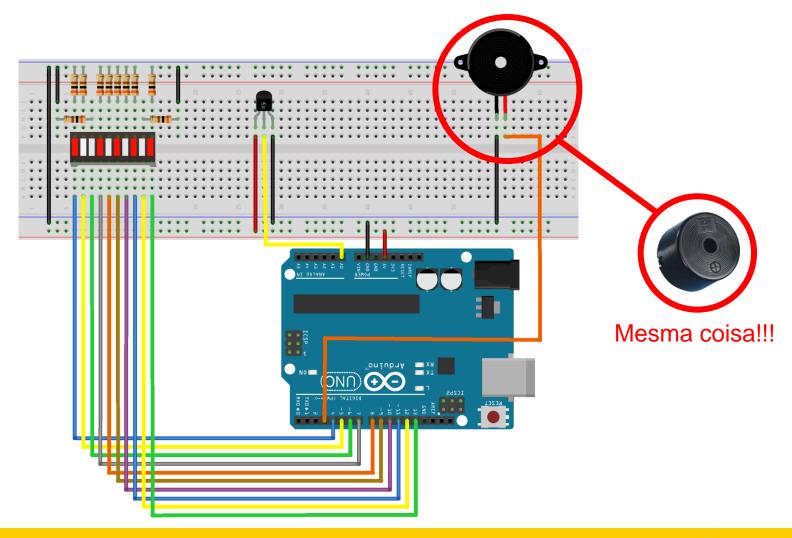






EXPERIMENTO 10: TOCANDO UMA MELODIA

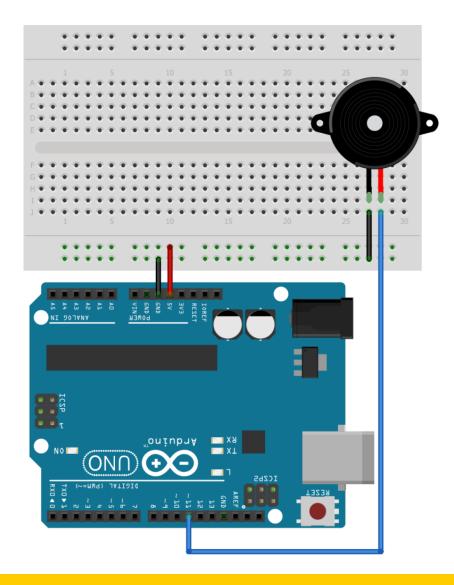





EXPERIMENTO 11: THEREMIN

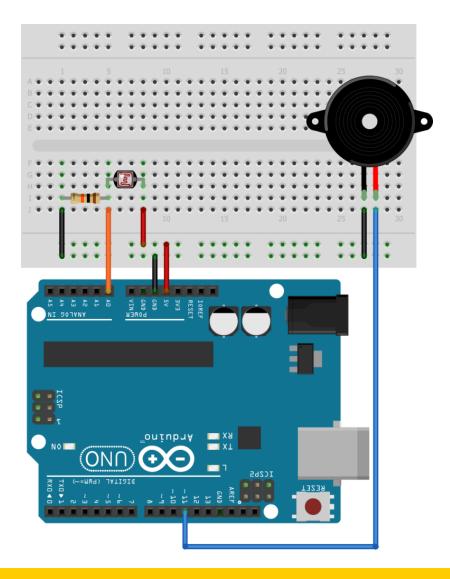





PROJETO FINAL: PIANO DE 4 NOTAS

